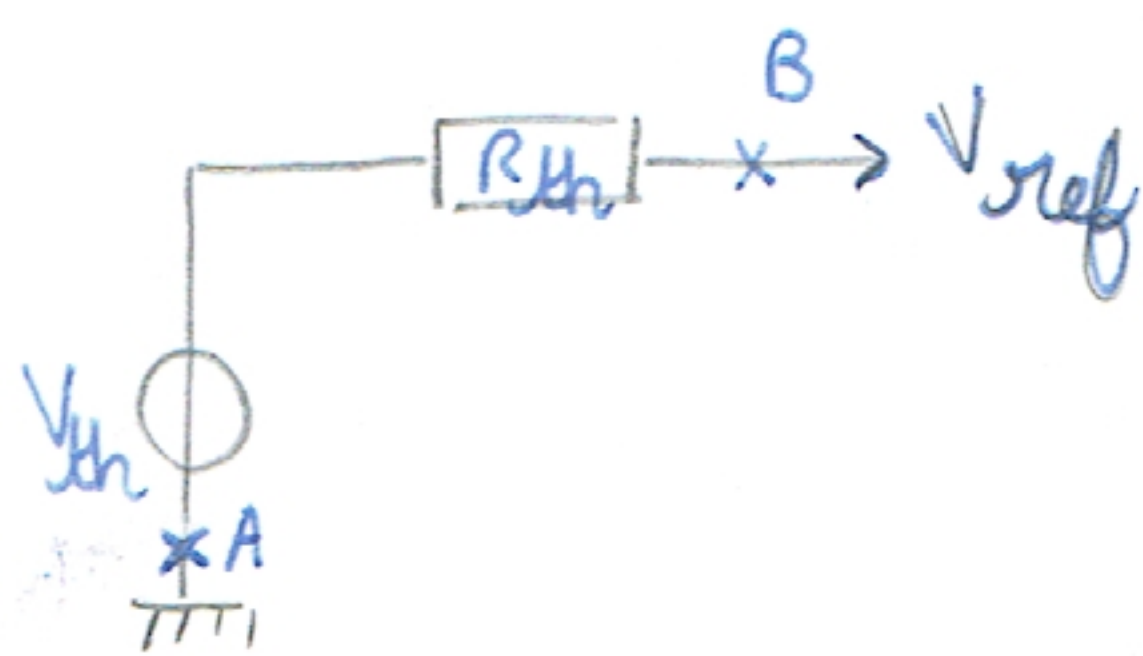


4/




$$R_{th} = r_z \parallel R$$

$$= \frac{r_z R}{r_z + R} = \frac{1150 \times 35}{1180 + 35}$$

$$= 33,966 \, \Omega \approx r_z$$

car $r_z \ll R$.

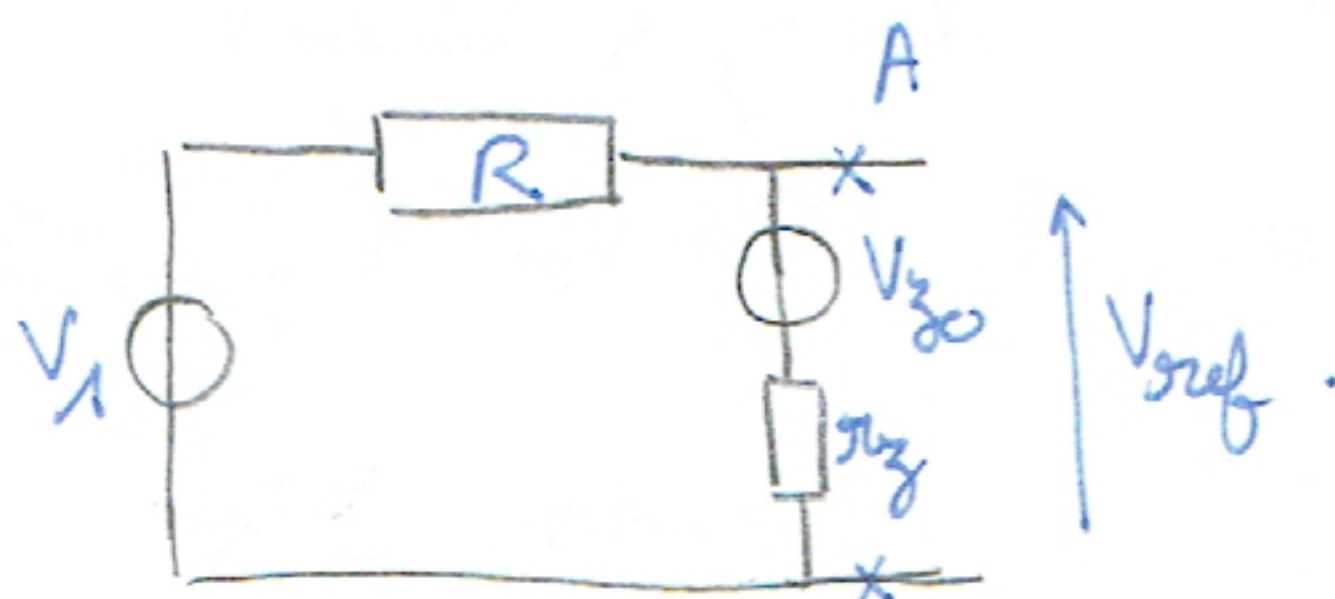

= théorème de superposition.

$$V_{th_1}(V_1) = \frac{r_z}{r_z + R} V_1$$

$$V_{th_2}(V_{z0}) = \frac{R}{r_z + R} V_{z0}$$


$$V_{th} = V_{th_1} + V_{th_2} = \frac{r_z V_1}{r_z + R} + \frac{R V_{z0}}{r_z + R}$$

$$= \frac{r_z V_1 + R V_{z0}}{r_z + R} = 4,925 \, \text{V}.$$

$$5/ \Delta V = R_{th} \Delta I_{th} = 35 \times 1.10^{-3} - 35 \times 0 = 35 \, \text{mV}.$$

$$\text{donc } \frac{0,035}{5,1} = 0,68 \, \%.$$

6/

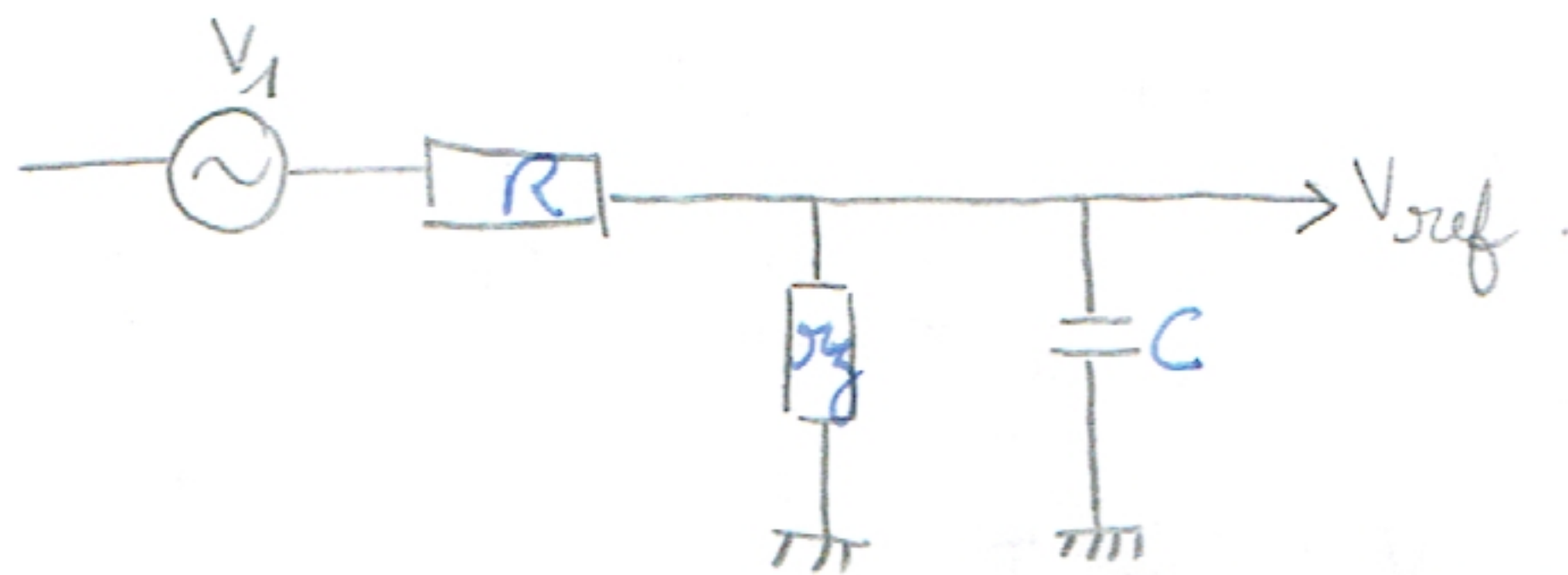

$$\text{sans } C, \text{ on a } V_{ref} = \frac{r_z}{R + r_z} V_1 = \frac{35}{1180 + 35} \times 200.10^{-3}$$

$$= 0,03 \times 200.10^{-3} = 5,9 \, \text{mV} \quad \text{OK}.$$

$$\uparrow 3\% < 5\%$$

(pas besoin de la capa).

$$\text{donc } A_v = 20 \log \left(\left| \frac{r_z}{R + r_z} \right| \right)$$

$$= 20 \log(0,03)$$

$$= -30,46.$$