
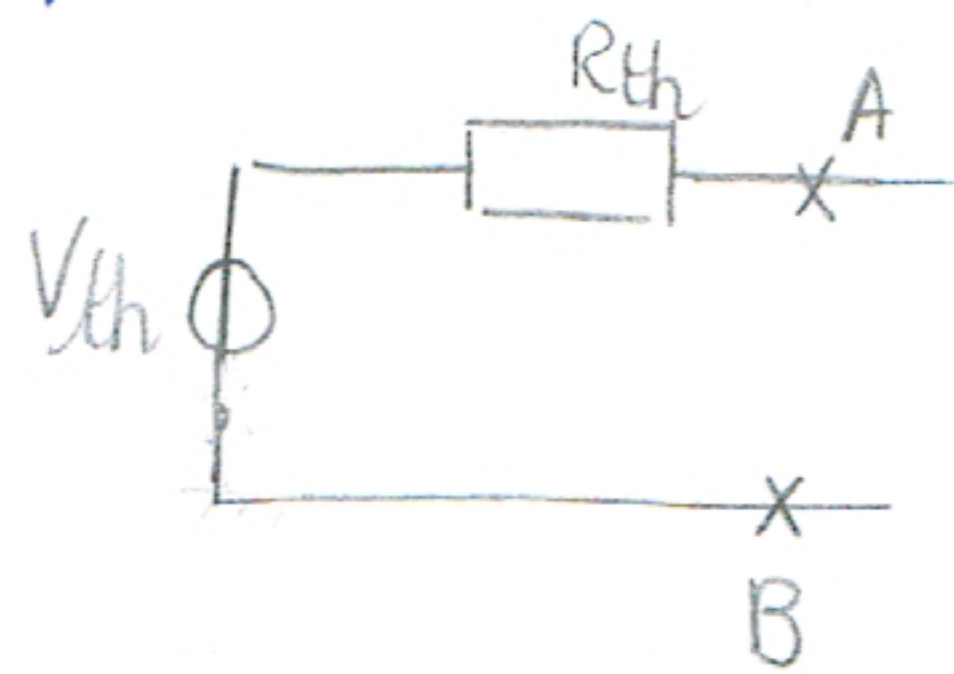


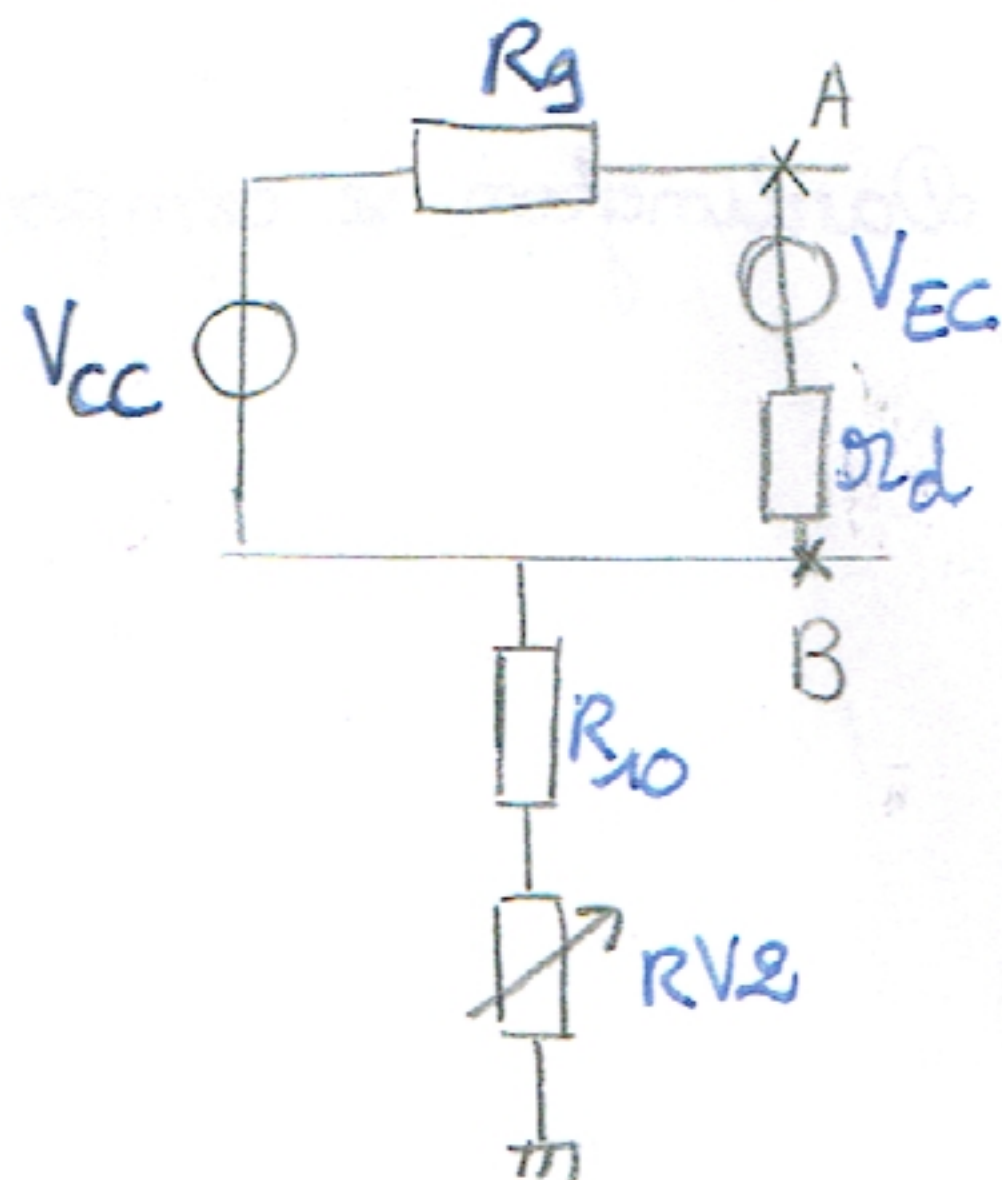* on applique le théorème de Thévenin entre A et B :




$$V_{th} = \frac{r_d V_{cc} + R_g V_{EC}}{r_d + R_g}$$



$$R_{th} = R_g // r_d // R_{10} + R_{V2} \approx r_d$$


$$\text{car } r_d \ll (R_g, R_{10}, R_{V2}).$$

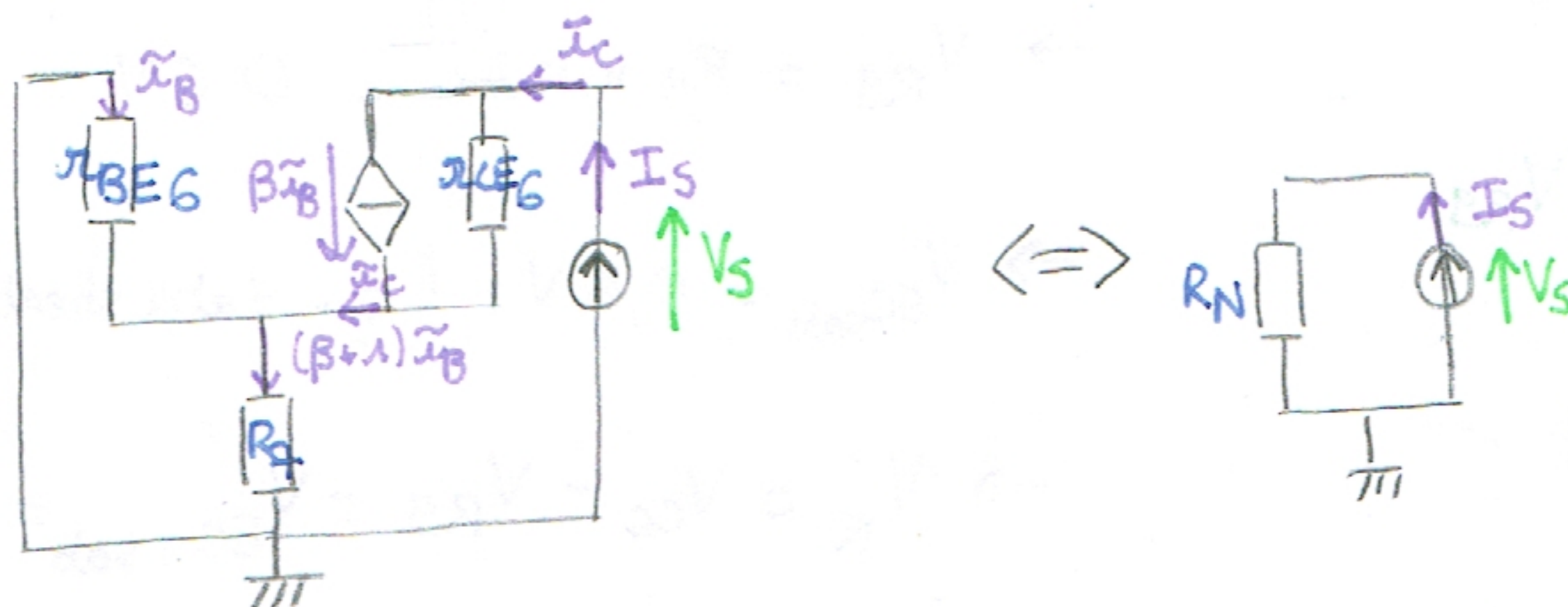* schéma équivalent dynamique (petit signaux) :




* déterminer l'expression de $R_N = \frac{V_s}{I_s}$.

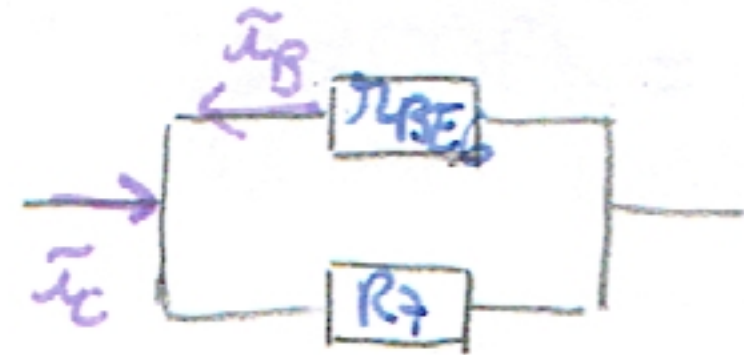→ pont diviseur de courant entre r_{BE6} et R_7 :



$$-i_B = \frac{R_7}{r_{BE6} + R_7} i_C \quad (1)$$

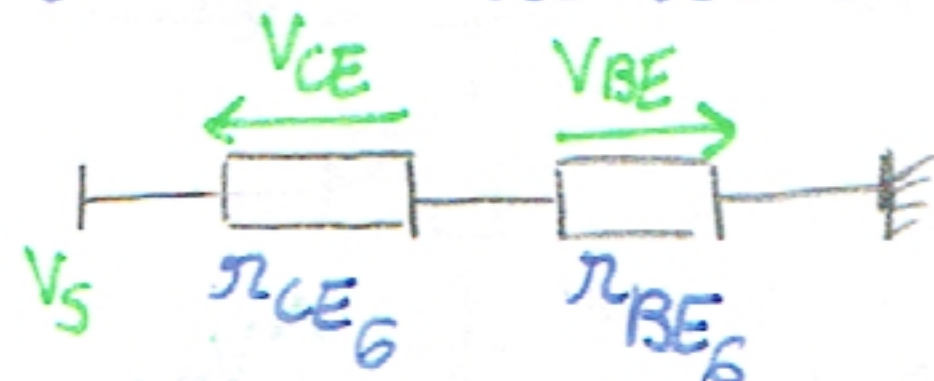→ pont diviseur de tension entre r_{CE6} et r_{BE6} :



$$V_s = V_{CE} - V_{BE} = i_{CE} r_{CE6} - i_B r_{BE6} \quad \text{or } i_{CE} = i_C - \beta i_B$$

$$\begin{aligned} V_s &= (i_C - \beta i_B) r_{CE6} - i_B r_{BE6} \\ &= i_C r_{CE6} + \beta \frac{r_{CE6} R_7}{r_{BE6} + R_7} i_C + \frac{R_7}{r_{BE6} + R_7} i_C \end{aligned}$$