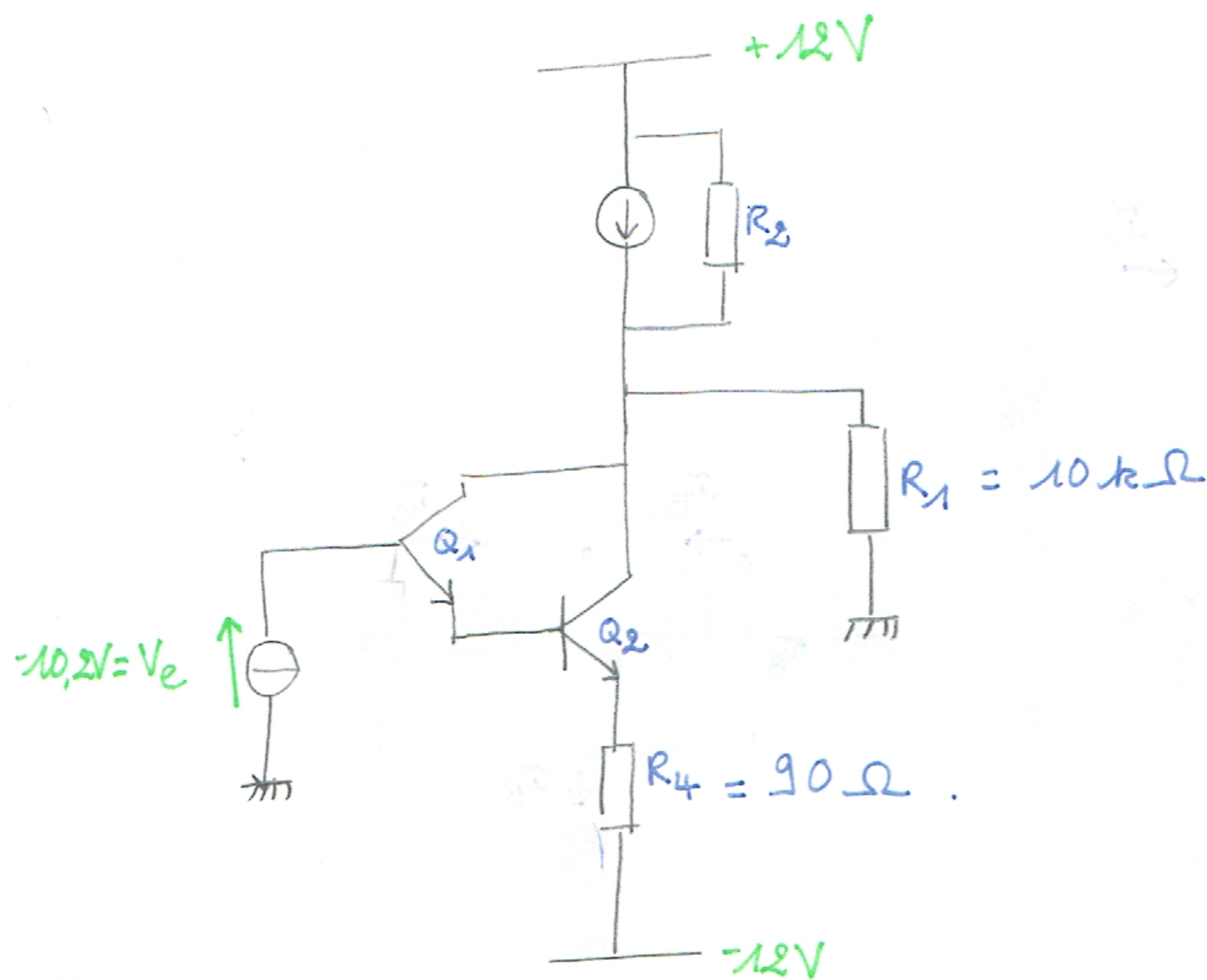


Partie 3 = Booster l'amplification par une charge active.



3.1. Analyse du schéma réel.

1/

