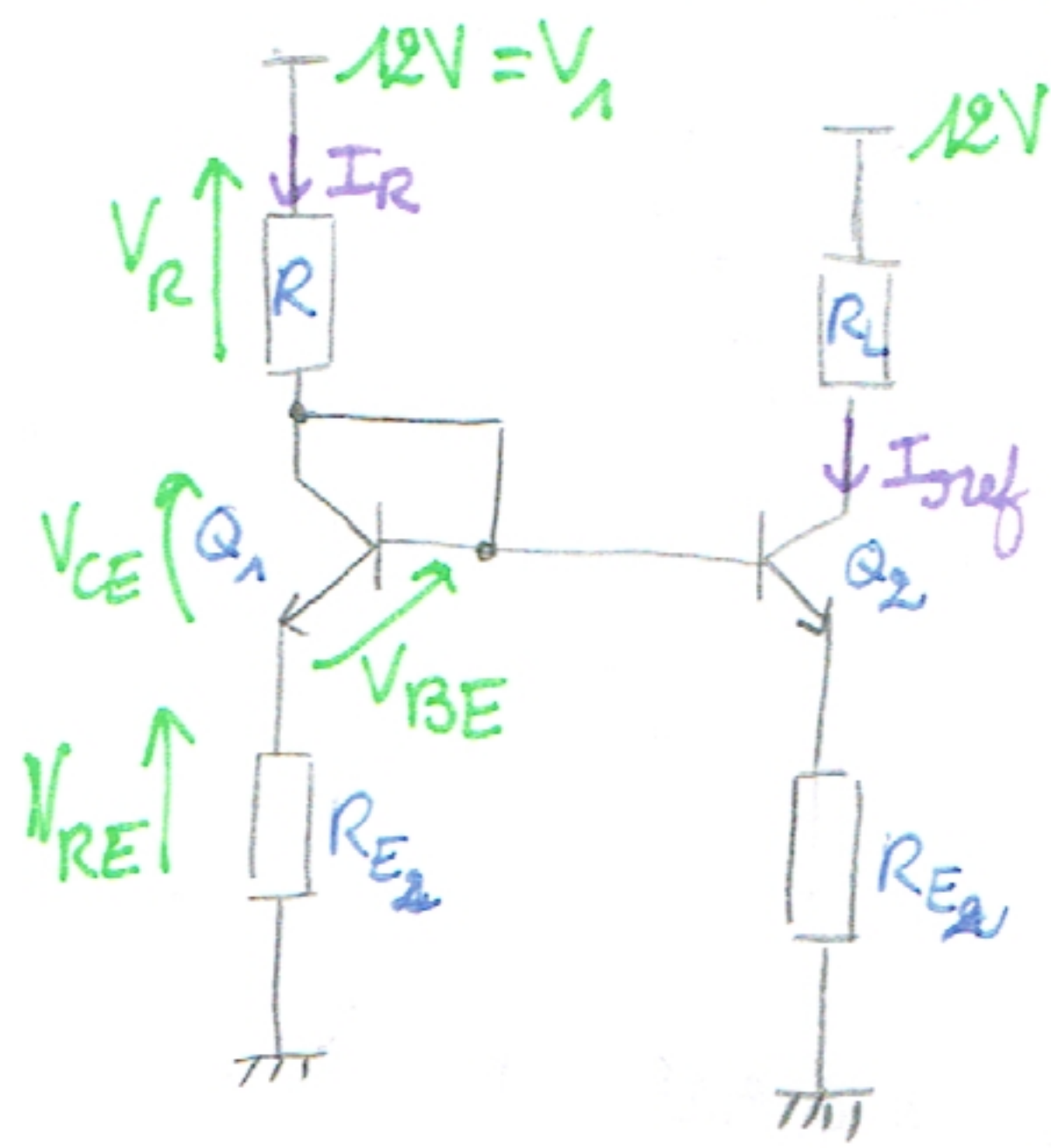


3.5 Le miroir de courant.



$$R_{E1} = R_{E2} = R_E = 3500 \Omega$$

$$Q_1 = Q_2$$

$$I_{ref} = 1 \text{ mA}$$


1/ V_{B1} ? V_{B2} ?

on sait que $Q_1 = Q_2$ et $R_{E1} = R_{E2}$ donc $V_{B1} = V_{B2}$.

$$\text{donc } I_{B1} = I_{B2}$$

$$\text{donc } I_{C1} = I_{C2} = I_{ref}$$

2/

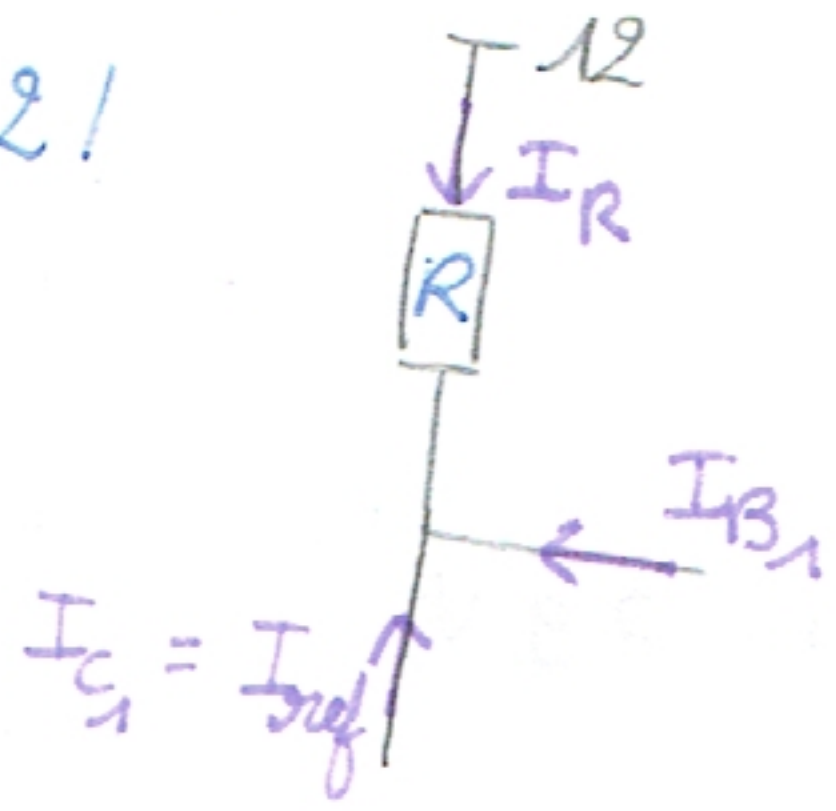

$$I_R = I_{ref} + I_{B1}$$

$$\text{Si } \beta = 100 \text{ alors } I_{B1} = \frac{I_{ref}}{100}$$

$$\Rightarrow I_R = I_{ref} + \frac{I_{ref}}{100} = 1,01 I_{ref} \approx I_{ref}$$

$$3/ I_R = I_{ref} = 1 \text{ mA}$$

$$V_R = V_1 - V_{BE} - V_{RE} = 12 - 0,6 - R_{E1} \times I_{ref}$$

$$= 7,9 \text{ V}$$

$$R = \frac{V_R}{I_R} = 7900 \Omega$$